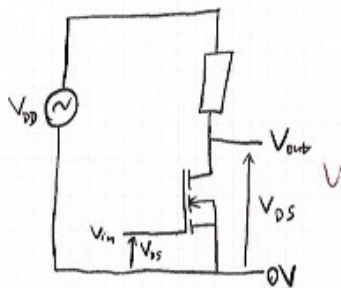




# NEELU SARASWATI BHATLA (SRNSL)

1.



$D.C. \rightarrow ?$

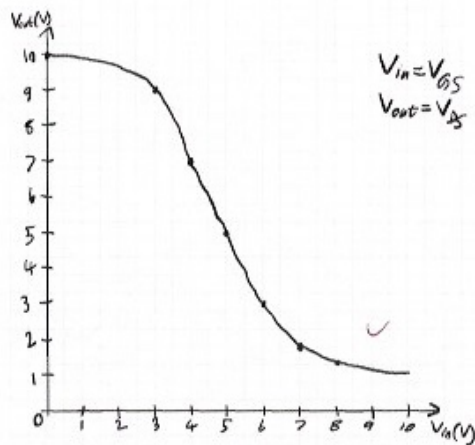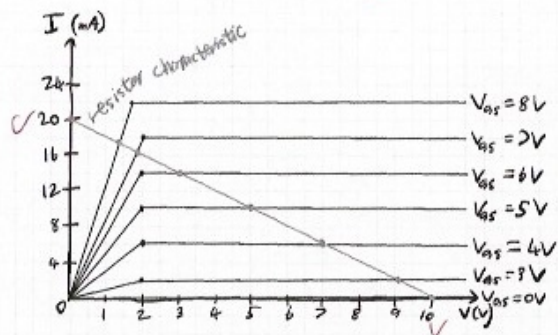
2.  $V_{DD} = 10V$  When  $V_{GS} = 0V$ ,  
 $R = 500\Omega$   $V_R = 10V$  When  $V_{DS} = 10V$ ,  
 $I_R = \frac{10}{500} = 0.02A = 20mA$   $V_R = 0V$   
 $I_R = \frac{0}{500} = 0mA$



3. When  $V_{in} = 8V$ ,  $V_{out} \approx 1.5V$ , so  $V_R \approx 9.5V$   
 $P_R = \frac{V_R^2}{R} = \frac{9.5^2}{500} = 0.18W$  (1.2V)  
 $0.155W @ V = 1.2V$

4. a)  $R_T = 1\Omega + 2\Omega = 3\Omega$   
 $V = \frac{1}{3} \times 6 = 2V$   
 b)  $V_1 = 6 - 2 = 4V$   
 c)  $P = \frac{V^2}{R} = \frac{16}{4} = 4W$

5. a)

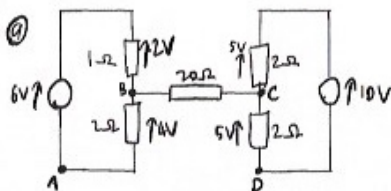

$$V_B = 4V \quad \text{and} \quad V_C = 5V$$


$$\therefore V \text{ across } 20\Omega \text{ resistor} = 5V - 4V = 1V$$

$$\therefore I \text{ through } 20\Omega \text{ resistor} = \frac{V}{R} = \frac{1}{20} = 0.05A$$

No Current

0.05A

b)

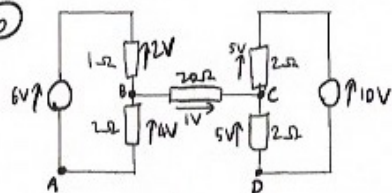

$$V_{AB} = 4V \quad \checkmark$$

$$V_{AC} = 1 + 4 = 5V$$

$$V_{AD} = -5 + 1 + 4 = 0V$$

$$V_{AC} = 4V$$

$$V_{DC} = 5V$$

$$V_{AD} = -1V$$