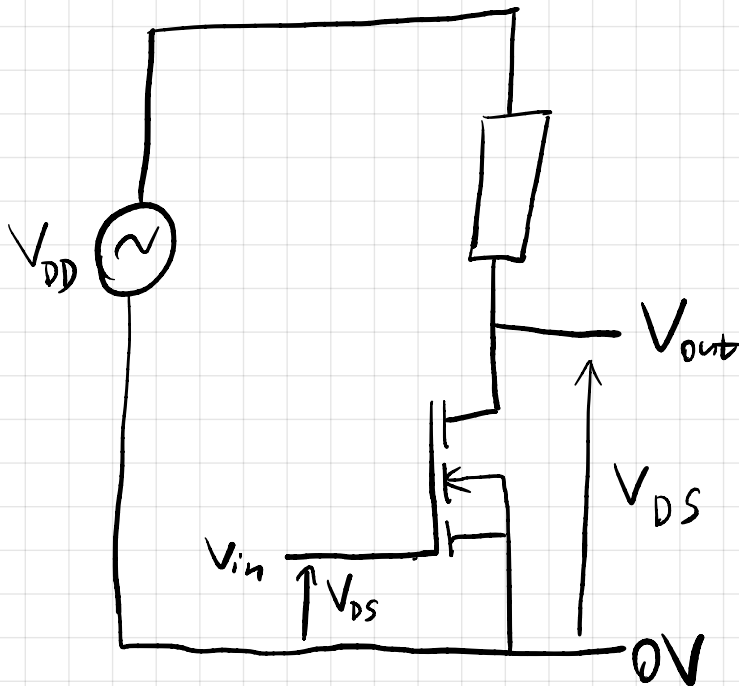


NEELU SARASWATI BHATLA (SRNS2)


1.




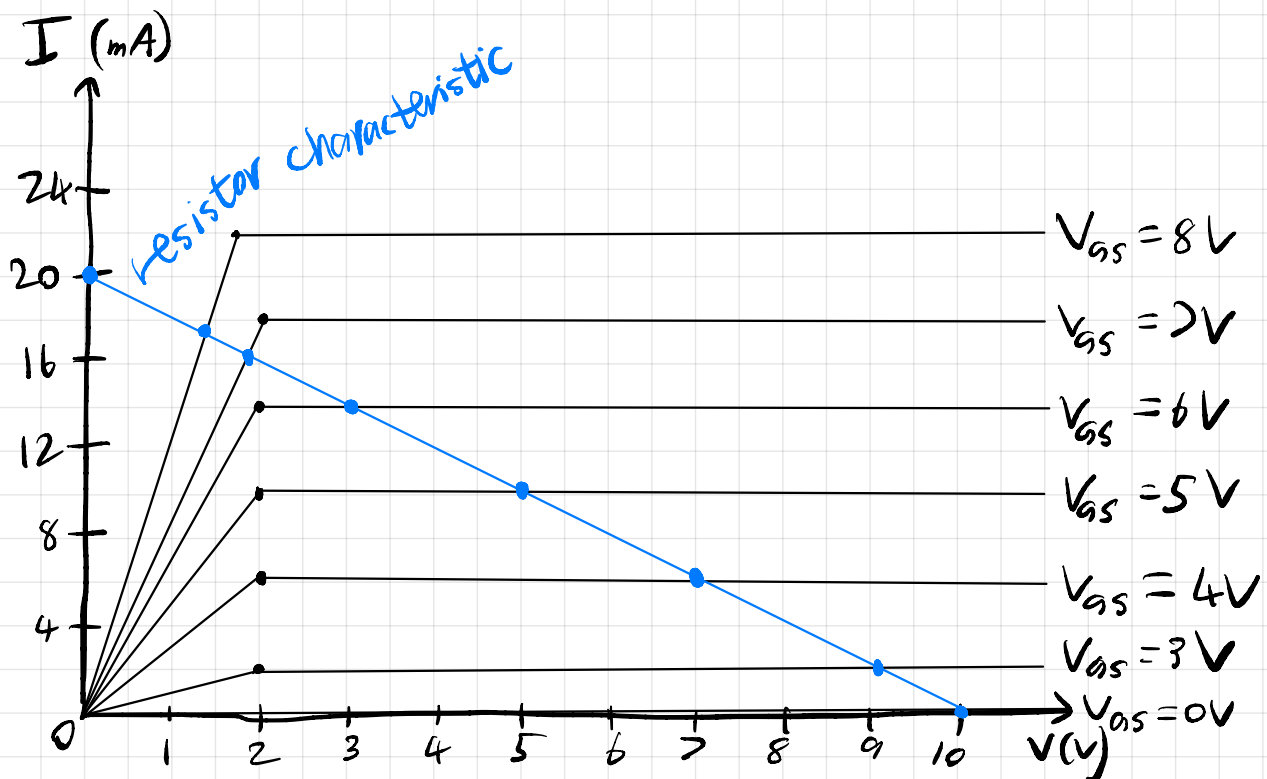2. $V_{DD} = 10V$
 $R = 500\Omega$

When $V_{DS} = 0V$,
 $V_R = 10V$
 $I_R = \frac{10}{500} = 0.02A = 20mA$

When $V_{DS} = 10V$,
 $V_R = 0V$
 $I_R = \frac{0}{500} = 0mA$



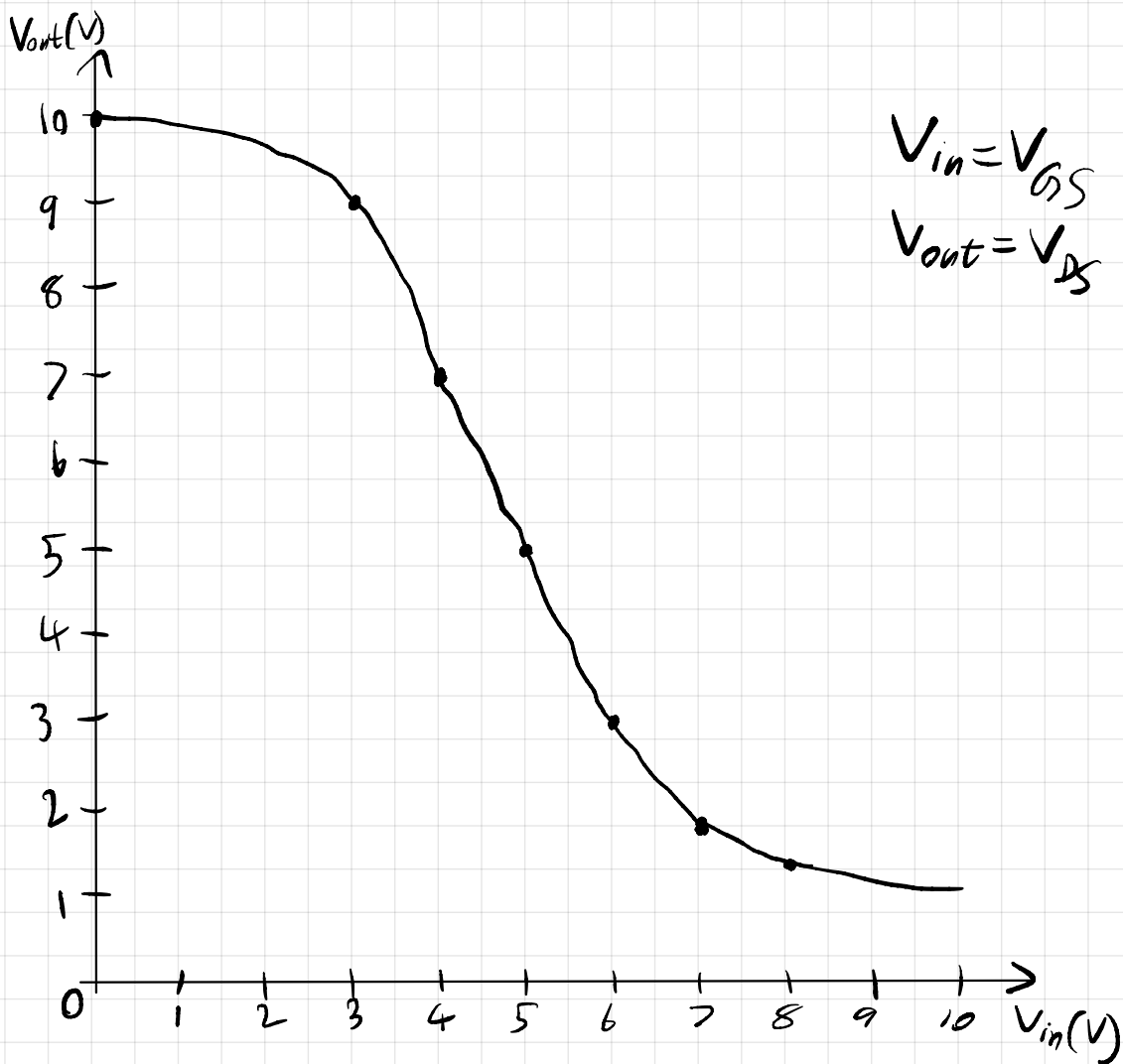

3. When $V_{in} = 8V$, $V_{out} \approx 1.5V$, so $V_R \approx 9.5V$

$$P_R = \frac{V_R^2}{R} = \frac{9.5^2}{500} = \underline{\underline{0.18W}}$$


4. ① $R_T = 1\Omega + 2\Omega = 3\Omega$

$$V = \frac{1}{3} \times 6 = \underline{\underline{2V}}$$

② $V_1 = 6 - 2 = \underline{\underline{4V}}$

③ $P = \frac{V^2}{R} = \frac{16}{4} = \underline{\underline{4W}}$

5. a)

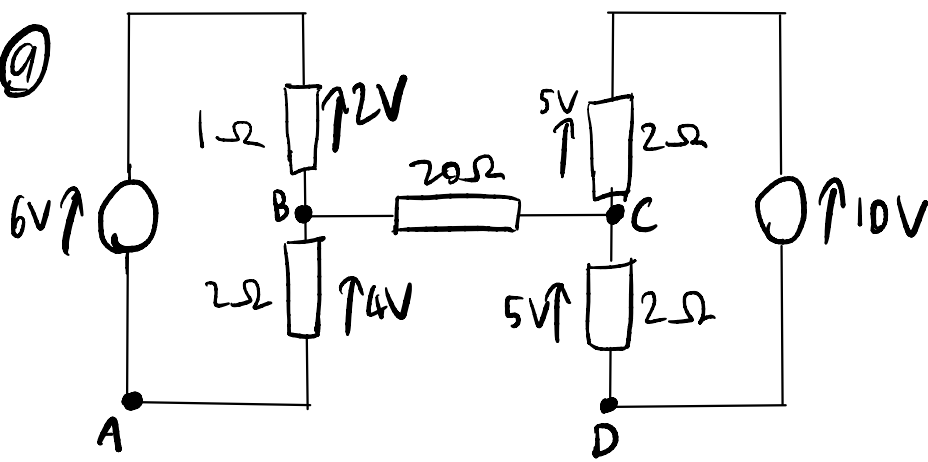


$$V_B = 4V \quad \text{and} \quad V_C = 5V$$

$$\therefore V \text{ across } 20\Omega \text{ resistor} = 5 - 4 = 1V$$

$$\therefore I \text{ through } 20\Omega \text{ resistor} = \frac{V}{R} = \frac{1}{20} = \underline{\underline{0.05A}}$$

b)

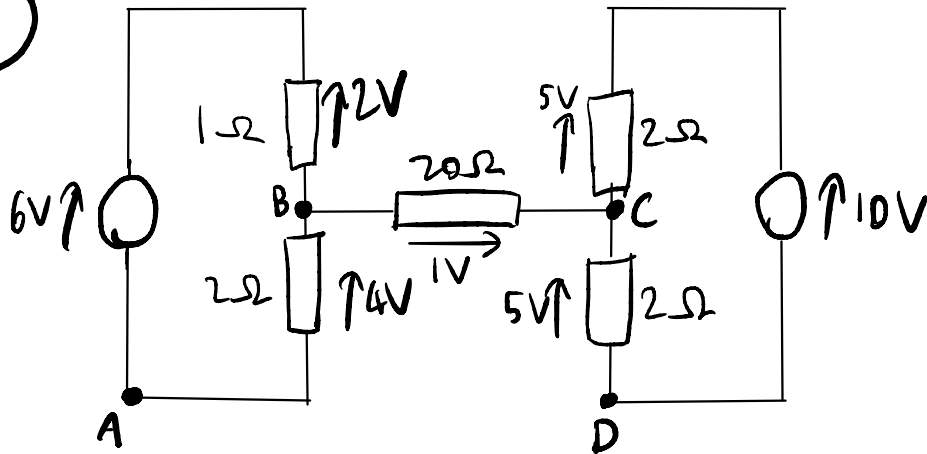

$$V_{AB} = \underline{\underline{4V}}$$

$$V_{AC} = 1 + 4 = \underline{\underline{5V}}$$

$$V_{AD} = -5 + 1 + 4 = \underline{\underline{0V}}$$